

# Sinais e Sistemas

ET45A

---

Prof. Eduardo Vinicius Kuhn

*[kuhn@utfpr.edu.br](mailto:kuhn@utfpr.edu.br)*

Curso de Engenharia Eletrônica

Universidade Tecnológica Federal do Paraná




Slides adaptados do material gentilmente cedido pelo Prof. José C. M. Bermudez do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina.

# **Análise de sistemas LIT no domínio do tempo**

# Objetivos

- Estudar métodos para descrever a relação de entrada e saída de sistemas LIT, focando sobre representações no domínio do tempo.
  - Equações diferenciais lineares com coeficientes constantes
  - **Integral de convolução**  $\Leftarrow$  **Resposta ao impulso**
- Determinar a saída de sistemas LIT dada uma entrada arbitrária a partir de
  - Equações diferenciais
  - Integral de convolução
- Descrever **sistemas interconectados**
  - Conexão em série (cascata)
  - Conexão em paralelo
- **Relacionar as propriedades de sistemas com a resposta ao impulso.**

# Considerações iniciais

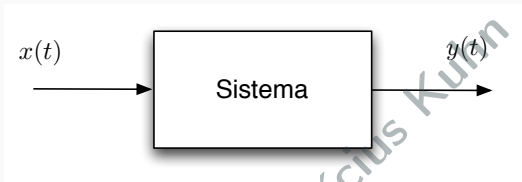

- **Equação diferencial com coeficientes constantes:**

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

- **Integral de convolução:**

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

# **Equações diferenciais com coeficientes constantes**

# Equações diferenciais com coeficientes constantes

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

- Possibilitam descrever o comportamento de um grande número de sistemas práticos (de tempo contínuo)
- Ordem  $(N, M) \rightarrow$  número de elementos de memória
- Embora  $N$  e  $M$  possam assumir qualquer valor,
  - $M > N$  não é desejável!
  - Casos de interesse prático  $\rightarrow N \geq M$ .
- Note que  $N$  condições iniciais são necessárias para caracterizar a equação.

# Equações diferenciais com coeficientes constantes

Para  $M > N$ , tem-se que

- $y(t)$  será função de  $\frac{dx(t)}{dt}$  e suas derivadas

- Sistemas diferenciadores

(a) Entrada limitada  $\rightarrow$  saída não limitada

$$\boxed{\frac{du(t)}{dt} \rightarrow \delta(t)} \implies \text{Sistema instável!}$$


(b) Amplificam ruído de alta frequência

**Sinais rápidos  $\implies$  Saídas elevadas**

- Portanto, o caso de  $M > N$  não é de interesse prático.

# Equações diferenciais com coeficientes constantes

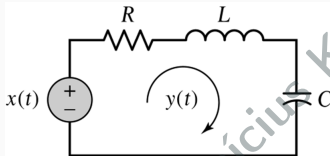**Exemplo:** Para o seguinte circuito RLC



determine uma expressão que relacione  $x(t)$  e  $y(t)$ .

**R:** Note que o comportamento desse circuito pode ser descrito por

$$Ry(t) + L \frac{d}{dt}y(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau = x(t)$$


Então, diferenciando-se ambos os lados com respeito a  $t$ , obtém-se

$$\frac{1}{C}y(t) + R \frac{d}{dt}y(t) + L \frac{d^2}{dt^2}y(t) = \frac{d}{dt}x(t) \quad \Rightarrow \quad N = 2$$



# Equações diferenciais com coeficientes constantes

**Exemplo:** Para o circuito RL dado por

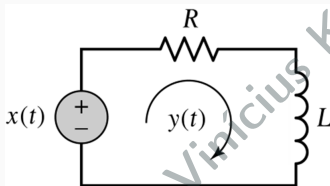


encontre uma expressão que relacione  $x(t)$  e  $y(t)$ .

**R:** A partir do circuito, obtém-se que

$$Ry(t) + L \frac{d}{dt} y(t) = x(t) \quad \Rightarrow \quad N = 1$$

# Equações diferenciais com coeficientes constantes

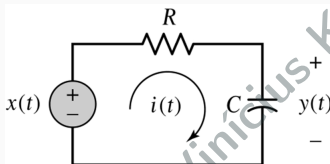**Exemplo:** Para o circuito RC definido como



obtenha uma expressão que relacione  $x(t)$  e  $y(t)$ .

**R:** A partir do circuito, obtém-se que

$$y(t) + RC \frac{d}{dt} y(t) = x(t) \quad \Rightarrow \quad N = 1$$

# Solução de equações diferenciais

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

## Decomposição:

A solução de equações diferenciais pode ser expressa como

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

## Solução homogênea:

$$x(t) = 0 \longrightarrow y_h(t)$$

## Solução particular:

$$x(t) \text{ arbitrário} \longrightarrow y_p(t)$$

## Solução homogênea:

Considerando que todos os termos envolvendo a entrada são zero, tem-se

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y_h(t) = 0, \quad \forall t$$

Para satisfazer essa relação,  $y_h(t)$  deve ter a mesma forma de suas derivadas. Então, observando que

$$y_h(t) = ce^{\lambda t} \quad \text{e} \quad \frac{d^k}{dt^k} y_h(t) = c\lambda^k e^{\lambda t}$$

infere-se que

$$c \left( \sum_{k=0}^N a_k \lambda^k \right) e^{\lambda t} = 0.$$

# Solução de equações diferenciais

Para se obter uma solução não trivial,

$$\sum_{k=0}^N a_k \lambda^k = 0 \quad \leftarrow \text{(Polinômio característico)}$$

Portanto, a solução homogênea tem a seguinte forma:

$$y_h(t) = \sum_{i=1}^N c_i e^{\lambda_i t}$$

onde

$$\begin{array}{ll} \lambda_i & \longrightarrow \text{raízes do polinômio característico} \\ c_i & \longrightarrow \text{constantes arbitrárias (condições auxiliares).} \end{array}$$

## Sobre o polinômio característico:

$$a_N \lambda^N + a_{N-1} \lambda^{N-1} + \dots + a_0 = 0$$

- Raízes  $\lambda_k$ 
    - Valores característicos
    - Autovalores
    - Raízes características
  - Exponenciais  $e^{\lambda_k t}$ 
    - Modos característicos
    - Modos naturais
- ... do sistema
- ... do sistema

## Observações:

- Existe um modo característico para cada raiz do sistema.
- Resposta do sistema é igual a combinação linear dos modos.

# Solução de equações diferenciais

## Sobre o polinômio característico:

$$a_N \lambda^N + a_{N-1} \lambda^{N-1} + \dots + a_0 = 0$$

## Se as $N$ raízes são distintas:

$$y_h(t) \leftarrow e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_N t}$$

## Se existem $p$ raízes repetidas:


$$y_h(t) \leftarrow e^{\lambda_j t}, t e^{\lambda_j t}, \dots, t^{p-1} e^{\lambda_j t}$$

## Natureza da solução:

- Raízes reais  $\implies$  Exponenciais reais
- Raízes imaginárias  $\implies$  Exponenciais complexas (Sinusoidais)
- Raízes complexas  $\implies$  Exponenciais sinusoidais “amortecidas”

# Solução de equações diferenciais

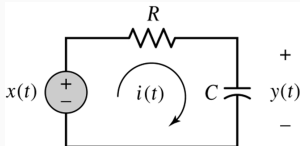**Exemplo:** Determine a solução homogênea do circuito RC



$$\Rightarrow y(t) + RC \frac{d}{dt} y(t) = x(t)$$

**R:** Considerando  $N = 1$ , tem-se que

$$y_h(t) = \sum_{i=1}^N c_i e^{\lambda_i t} \longrightarrow y_h(t) = c_1 e^{\lambda_1 t}$$

sendo  $\lambda_1$  determinado através de

$$1 + RC\lambda = 0 \longrightarrow \lambda_1 = \frac{-1}{RC}$$

Portanto,

$$y_h(t) = c_1 e^{-\frac{t}{RC}}$$



# Solução de equações diferenciais

## Solução particular:

Para uma entrada arbitrária, obtém-se

$$x(t) \longrightarrow y_p(t)$$

Geralmente, assume-se que  $y_p(t)$  tem a mesma forma da entrada, e.g.,


Entrada $x(t)$	Solução particular $y_p(t)$
1	$c$
$t$	$c_1 t + c_2$
$e^{-at}$	$ce^{-at}$
$\cos(\omega t + \phi)$	$c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)$

\*\*\*Se  $x(t) = 0$  para  $t < 0$ ,  $y_p(t)$  é válida apenas para  $t > 0$ .

Bastando então determinar  $c_k$  tal que  $y_p(t)$  satisfaça a equação diferencial do sistema

# Solução de equações diferenciais

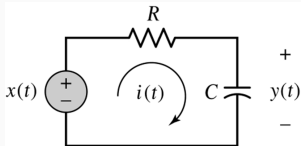**Exemplo:** Determine a solução particular para  $x(t) = \cos(\omega_0 t)$  se



$$\Rightarrow y(t) + RC \frac{d}{dt} y(t) = x(t)$$

**R:** Da Tabela, tem-se que

$$y_p(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t).$$

Então, substituindo  $y_p(t)$  e  $x(t)$  na equação diferencial,

$$(c_1 + RC\omega_0 c_2) \cos(\omega_0 t) + (c_2 - RC\omega_0 c_1) \sin(\omega_0 t) = \cos(\omega_0 t).$$

Logo, os coeficientes  $c_1$  e  $c_2$  são obtidos de

$$c_1 + RC\omega_0 c_2 = 1$$

$$c_2 - RC\omega_0 c_1 = 0$$

# Solução de equações diferenciais

Então, resolvendo o sistema de equações, tem-se que

$$c_1 = \frac{1}{1 + (RC\omega_0)^2}$$

e


$$c_2 = \frac{RC\omega_0}{1 + (RC\omega_0)^2}$$

Portanto, a solução particular é dada por

$$y_p(t) = \frac{1}{1 + (RC\omega_0)^2} \cos(\omega_0 t) + \frac{RC\omega_0}{1 + (RC\omega_0)^2} \sin(\omega_0 t)$$

# Solução de equações diferenciais

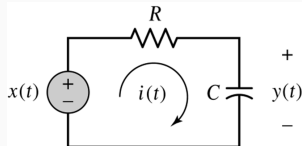**Exemplo:** Determine a solução completa para



$$\Rightarrow y(t) + RC \frac{d}{dt} y(t) = x(t)$$

Como mostrado,

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t), \quad t > 0$$

onde


$$y_h(t) = c_1 e^{-\frac{t}{RC}}$$

e

$$y_p(t) = \frac{1}{1 + (RC\omega_0)^2} \cos(\omega_0 t) + \frac{RC\omega_0}{1 + (RC\omega_0)^2} \sin(\omega_0 t)$$

# Solução de equações diferenciais

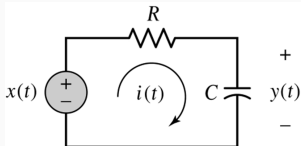**Exemplo:** Determine a solução completa para



$$\Rightarrow y(t) + RC \frac{d}{dt} y(t) = x(t)$$

Agora, considerando  $R = 1 \Omega$ ,  $C = 1 \text{ F}$  e

$$y(0^-) = 2 \quad \leftarrow \quad (\text{Tensão inicial no capacitor})$$

a solução completa pode ser reescrita como

$$y(t) = c_1 e^{-t} + \frac{1}{2} \cos(t) + \frac{1}{2} \sin(t), \quad t > 0$$

Finalmente, fazendo  $t = 0$  e considerando  $y(0^-) = y(0^+)$ , tem-se

$$2 = c_1 e^{-0^+} + \frac{1}{2} \cos(0^+) + \frac{1}{2} \sin(0^+) \Rightarrow c_1 = \frac{3}{2}$$

# Integral de convolução

# Integral de convolução

Como mencionado, a saída de um sistema LIT pode ser também determinada a partir de  $x(t)$  e da resposta ao impulso  $h(t)$ . Para demonstrar isso, considere inicialmente que

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \quad \leftarrow \text{(Superposição)}$$

Então,

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\text{Sistema } H} \longrightarrow y(t)$$

obtém-se

$$\begin{aligned} y(t) &= H[x(t)] \\ &= H\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau\right] \end{aligned}$$

# Integral de convolução

Visto que o sistema é linear,

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) H[\delta(t - \tau)] d\tau$$

Portanto, a resposta do sistema a um trem de impulsos deslocados caracteriza completamente a sua relação de entrada e saída. Por fim, definindo a resposta ao impulso do sistema como

$$H[\delta(t - \tau)] = h(t - \tau)$$


tem-se (a integral de convolução)

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

A saída  $y(t)$  é dada pela superposição de respostas ao impulso deslocadas por  $\tau$  e ponderadas por  $x(\tau)$ .



# Integral de convolução

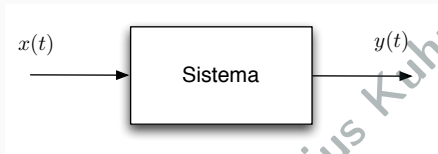

$$\delta(t) \rightarrow h(t) \quad (\text{resposta ao impulso})$$

$$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau) \quad (\text{inv. no tempo})$$


$$x(\tau)\delta(t - \tau) \rightarrow x(\tau)h(t - \tau) \quad (\text{linearidade})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (\text{linearidade})$$

$\Downarrow$

$$x(t) \rightarrow y(t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau}_{\text{Integral de convolução}}$$

# Integral de convolução

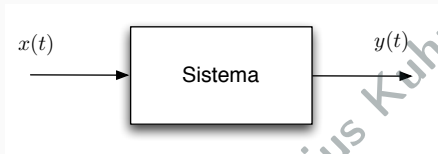

$$\delta(t) \rightarrow h(t) \quad (\text{resposta ao impulso})$$

$$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau) \quad (\text{inv. no tempo})$$


$$x(\tau)\delta(t - \tau) \rightarrow x(\tau)h(t - \tau) \quad (\text{linearidade})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (\text{linearidade})$$

$\Downarrow$

$$x(t) \rightarrow y(t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau}_{\text{Integral de convolução}}$$

# Integral de convolução

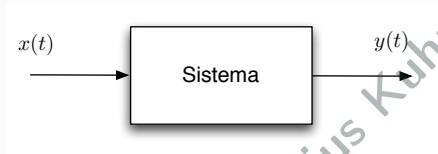

$$\delta(t) \rightarrow h(t) \quad (\text{resposta ao impulso})$$

$$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau) \quad (\text{inv. no tempo})$$


$$x(\tau)\delta(t - \tau) \rightarrow x(\tau)h(t - \tau) \quad (\text{linearidade})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (\text{linearidade})$$

$\Downarrow$

$$x(t) \rightarrow y(t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau}_{\text{Integral de convolução}}$$

# Integral de convolução

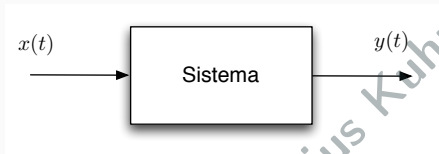

$$\delta(t) \rightarrow h(t) \quad (\text{resposta ao impulso})$$

$$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau) \quad (\text{inv. no tempo})$$


$$x(\tau)\delta(t - \tau) \rightarrow x(\tau)h(t - \tau) \quad (\text{linearidade})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (\text{linearidade})$$



$$x(t) \rightarrow y(t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau}_{\text{Integral de convolução}}$$

# Integral de convolução

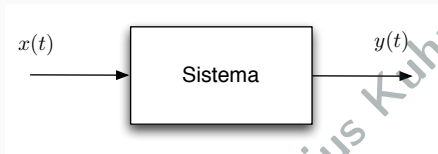

$$\delta(t) \rightarrow h(t) \quad (\text{resposta ao impulso})$$

$$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau) \quad (\text{inv. no tempo})$$

$$x(\tau)\delta(t - \tau) \rightarrow x(\tau)h(t - \tau) \quad (\text{linearidade})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (\text{linearidade})$$

$\Downarrow$

$$x(t) \rightarrow y(t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau}_{\text{Integral de convolução}}$$

# Notação adotada para a integral de convolução

Integral de convolução:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

Notação compacta:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

Na representação por resposta ao impulso:

- É assumido que o sistema está em repouso.
- **Não são consideradas condições iniciais no sistema.**

**Exemplo:** Determine  $y(t)$  quando  $x(t) = u(t)$  e  $h(t) = \delta(t)$ .

Prof. Eduardo Vinícius Kuhn

**Exemplo:** Determine  $y(t)$  quando  $x(t) = u(t)$  e  $h(t) = \delta(t)$ .

**R:** A partir da definição, tem-se

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau) h(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} u(t - \tau) \underbrace{\delta(\tau)}_{\neq 0, \tau=0} d\tau \\ &= u(t) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{y(t) = u(t)}$$



**Exemplo:** Determine  $y(t)$  quando  $x(t) = u(t)$  e  $h(t) = u(t)$ .

Prof. Eduardo Vinícius Kuhn

**Exemplo:** Determine  $y(t)$  quando  $x(t) = u(t)$  e  $h(t) = u(t)$ .

**R:** A partir da definição, tem-se

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{u(\tau)}_{\neq 0 \text{ para } \tau > 0} \underbrace{u(t-\tau)}_{\neq 0 \text{ para } \tau < t \text{ e } t > 0} d\tau \\ &= \int_0^t d\tau, \quad t \geq 0 \\ &= t, \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{y(t) = tu(t)}$$

**Exemplo:** Determine  $y(t)$  quando  $x(t) = e^{-at}u(t)$  e  $h(t) = u(t)$ .

Prof. Eduardo Vinícius Kuhn






**Exemplo:** Determine  $y(t)$  quando  $x(t) = e^{-at}u(t)$  e  $h(t) = u(t)$ .

**R:** A partir da definição, tem-se

$$\begin{aligned}y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau}u(\tau)u(t-\tau)d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{-a\tau}u(\tau)}_{\neq 0 \text{ para } \tau > 0} \underbrace{u(t-\tau)}_{\neq 0 \text{ para } \tau < t \text{ e } t > 0} d\tau \\&= \int_0^t e^{-a\tau} d\tau, \quad t \geq 0 \\&= \frac{1}{a}(1 - e^{-at}), \quad t \geq 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{y(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})u(t)}$$

## Análise gráfica:

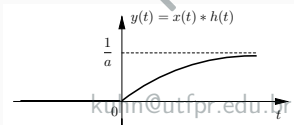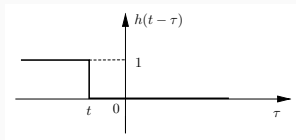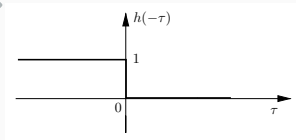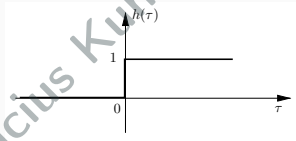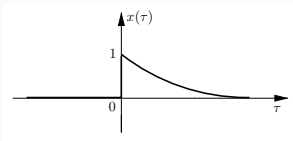

$$\Leftrightarrow y(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-at}), \quad t > 0.$$

**Exemplo:** Determine  $y(t)$  quando  $x(t) = \frac{t}{2}[u(t) - u(t - 2)]$  e  $h(t) = u(t)$ .

Prof. Eduardo Vinícius Kuhn

# Convolução

**Exemplo:** Determine  $y(t)$  quando  $x(t) = \frac{t}{2}[u(t) - u(t-2)]$  e  $h(t) = u(t)$ .

**R:** A partir da definição, tem-se

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)h(\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(t-\tau)}{2} \underbrace{u(t-\tau)}_{\tau \leq t, t \geq 0} \underbrace{u(\tau)}_{\tau \geq 0} d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(t-\tau)}{2} \underbrace{u(t-2-\tau)}_{\tau \leq t-2, t-2 \geq 0} \underbrace{u(\tau)}_{\tau \geq 0} d\tau \\ &= \underbrace{\int_0^t \frac{(t-\tau)}{2} d\tau}_{t \geq 0} - \underbrace{\int_0^{t-2} \frac{(t-\tau)}{2} d\tau}_{t-2 \geq 0} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{y(t) = \frac{t^2}{4}u(t) - \frac{(t-2)(t+2)}{4}u(t-2)}$$

Alternativamente, observe que  $x(t)$  pode ser expresso como

$$\begin{aligned}x(t) &= \frac{t}{2}u(t) - \frac{t}{2}u(t-2) \\&= \frac{t}{2}u(t) - \frac{(t-2)}{2}u(t-2) - u(t-2)\end{aligned}$$

Então, dado que

$$u(t) * u(t) \longrightarrow tu(t)$$

$$tu(t) * u(t) \longrightarrow \frac{1}{2}t^2u(t)$$

obtém-se

$$y(t) = \frac{t}{2}u(t) * u(t) - \frac{(t-2)}{2}u(t-2) * u(t) - u(t-2) * u(t)$$

$$\Rightarrow \boxed{y(t) = \frac{t^2}{4}u(t) - \frac{(t-2)(t+2)}{4}u(t-2)}$$



**Exemplo:** A partir da integral de convolução, determine a saída do sistema para os seguintes pares:

(a)  $h(t) = \delta(t - T)$  e  $x(t) = u(t)$

(b)  $h(t) = u(t)$  e  $x(t) = e^{\lambda t} u(t)$

(c)  $h(t) = u(t)$  e  $x(t) = u(t)$

(d)  $h(t) = e^{\lambda_1 t} u(t)$  e  $x(t) = e^{\lambda_2 t} u(t)$  para  $\lambda_1 \neq \lambda_2$

**Exemplo:** A partir da integral de convolução, determine a saída do sistema para os seguintes pares:

(a)  $h(t) = \delta(t - T)$  e  $x(t) = u(t)$

**R:**  $y(t) = u(t - T)$

(b)  $h(t) = u(t)$  e  $x(t) = e^{\lambda t} u(t)$

**R:**  $y(t) = \frac{1 - e^{\lambda t}}{-\lambda} u(t)$

(c)  $h(t) = u(t)$  e  $x(t) = tu(t)$

**R:**  $y(t) = tu(t)$

(d)  $h(t) = e^{\lambda_1 t} u(t)$  e  $x(t) = e^{\lambda_2 t} u(t)$  para  $\lambda_1 \neq \lambda_2$

**R:**  $y(t) = \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} u(t)$

**Exemplo:** Dado que

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau$$

determine:

- (a) A resposta ao impulso  $h(t)$  do sistema; e
- (b) A resposta ao sistema para  $x(t) = u(t + 1) - u(t - 2)$ .

**Exemplo:** Dado que

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau$$

determine:

- (a) A resposta ao impulso  $h(t)$  do sistema; e
- (b) A resposta ao sistema para  $x(t) = u(t + 1) - u(t - 2)$ .

**R:**

(a)

$$h(t) = e^{-(t-2)} u(t - 2)$$

(b)

$$y(t) = [1 - e^{-(t-1)}] u(t - 1) - [1 - e^{-(t-4)}] u(t - 4)$$

(a) **Abordagem 1:** Primeiramente, observa-se que

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\tau)} u(t - \tau) x(\tau - 2) d\tau \end{aligned}$$

Então, realizando uma troca de variáveis onde  $\tau' = \tau - 2$ , tem-se

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{-(t-\tau'-2)} u(t - \tau' - 2)}_{h(t-\tau')} x(\tau') d\tau'$$

Consequentemente, obtém-se por inspeção que

$$h(t) = e^{-(t-2)} u(t-2)$$

(a) **Abordagem 2:** Considerando  $x(t) = \delta(t)$ , tem-se que

$$\begin{aligned}y(t) &= \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau \\&= \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau - 2) d\tau \\&= \int_{-\infty}^{t-2} e^{-(t-\tau'-2)} \delta(\tau') d\tau'\end{aligned}$$

A partir disso, é possível concluir que

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t - 2 < 0 \\ e^{-(t-2)}, & t - 2 \geq 0 \end{cases}$$

Portanto,

$$h(t) = e^{-(t-2)} u(t - 2)$$

(b) **Abordagem 1:** De

$$\begin{aligned}y(t) &= \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau - 2) d\tau \\&= \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} [u(\tau - 1) - u(\tau - 4)] d\tau \\&= \underbrace{\int_1^t e^{-(t-\tau)} d\tau}_{1 \leq \tau \leq t \rightarrow t-1 \geq 0} - \underbrace{\int_4^t e^{-(t-\tau)} d\tau}_{4 \leq \tau \leq t \rightarrow t-4 \geq 0} \\&= \underbrace{e^{-t} \int_1^t e^{\tau} d\tau}_{t-1 \geq 0} - \underbrace{e^{-t} \int_4^t e^{\tau} d\tau}_{t-4 \geq 0}\end{aligned}$$

verifica-se que

$$y(t) = [1 - e^{-(t-1)}]u(t-1) - [1 - e^{-(t-4)}]u(t-4)$$

(b) **Abordagem 2:** Levando em conta que

$$e^{\lambda t} u(t) * u(t) \longrightarrow \frac{1 - e^{\lambda t}}{-\lambda} u(t)$$

e tendo em vista que o sistema é LIT, tem-se

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) \\ &= [u(t+1) - u(t-2)] * e^{-(t-2)} u(t-2) \\ &= u(t+1) * e^{-(t-2)} u(t-2) - u(t-2) * e^{-(t-2)} u(t-2) \end{aligned}$$

Portanto,

$$y(t) = [1 - e^{-(t-1)}] u(t-1) - [1 - e^{-(t-4)}] u(t-4)$$



## **Relação entre resposta ao impulso e resposta ao degrau**

# Relação entre resposta ao impulso e ao degrau

Primeiramente, define-se

(Impulso unitário)  $\delta(t) \rightarrow h(t)$  (Resposta ao impulso)

(Degrau unitário)  $u(t) \rightarrow s(t)$  (Resposta ao degrau)

Logo, a relação entre  $h(t)$  e  $s(t)$  é obtida como


$$\begin{aligned} s(t) &= u(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \underbrace{u(t-\tau)}_{\neq 0, t > \tau \text{ (} t > 0 \text{)}} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \leftarrow *** \end{aligned}$$

Analogamente,

$$h(t) = \frac{d}{dt} s(t)$$

# Relação entre resposta ao impulso e ao degrau

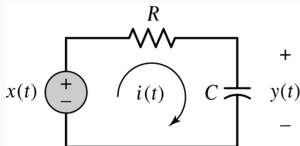**Exemplo:** Para o seguinte circuito RC:




$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} u(t)$$

determine a resposta ao degrau.

# Relação entre resposta ao impulso e ao degrau

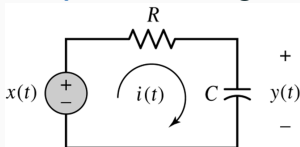**Exemplo:** Para o seguinte circuito RC:



$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} u(t)$$

determine a resposta ao degrau.

**R:** A partir da relação estabelecida, tem-se que

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t \frac{1}{RC} e^{-\frac{\tau}{RC}} u(\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\frac{\tau}{RC}} d\tau, \quad t > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow s(t) = [1 - e^{-\frac{t}{RC}}] u(t)$$

# **Relações entre as propriedades de sistemas LIT e a resposta ao impulso**

# Propriedades de sistemas LIT versus resposta ao impulso

**1) Sistema sem memória:** A saída do sistema em um dado instante de tempo depende apenas de entradas naquele mesmo instante. Então, para que o sistema seja sem memória, é necessário que

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{h(\tau)x(t-\tau)}_{\rightarrow h(\tau)=0, \forall \tau \neq 0} d\tau$$

Logo,

$$h(t) = K\delta(t)$$

**Demonstração:** Considerando  $K = 1$  e  $h(t) = \delta(t)$ , tem-se

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

$$= x(t) \leftarrow \text{(Sem memória)}$$

# Propriedades de sistemas LIT versus resposta ao impulso

**2) Sistema causal:** A saída do sistema depende apenas de valores de entrada atuais e/ou passados. Então, para que o sistema seja causal, é necessário que

$$\begin{aligned}y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{h(\tau)x(t-\tau)}_{\rightarrow h(\tau)=0, \forall \tau < 0} d\tau\end{aligned}$$

Logo, para que  $y(t_0)$  independa de  $x(t)$  para  $t > t_0$  (futuro),

$$h(t) = 0, \quad t < 0$$

\*Caso o sinal e o sistema sejam causais, simplifica-se

$$y(t) = \int_0^t x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

**3) Sistema estável:** A saída do sistema é limitada caso a entrada seja limitada (BIBO estabilidade). Então, considerando  $x(t)$  limitado ( $|x(t)| \leq B < \infty, \forall t$ ), tem-se

$$\begin{aligned} |y(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)x(t-\tau)|d\tau \\ &\leq B \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty. \end{aligned}$$

Logo, para que o sistema seja estável, é necessário que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty$$



## Exemplo: Propriedades de sistemas LIT

**Exemplo:** Levando em conta as seguintes respostas ao impulso, determine se o sistema é:


- (i) Sem memória
  - (ii) Causal
  - (iii) Estável
- (a)  $h(t) = u(t + 1) - u(t - 1)$
- (b)  $h(t) = u(t) - 2u(t - 1)$
- (c)  $h(t) = e^{-2|t|}$
- (d)  $h(t) = e^{at}u(t), \quad a > 0$

## Exemplo: Propriedades de sistemas LIT

**Exemplo:** Levando em conta as seguintes respostas ao impulso, determine se o sistema é:

- (i) Sem memória
  - (ii) Causal
  - (iii) Estável
- (a)  $h(t) = u(t + 1) - u(t - 1)$   
**R:** Com memória, não causal e estável
- (b)  $h(t) = u(t) - 2u(t - 1)$   
**R:** Com memória, causal e instável
- (c)  $h(t) = e^{-2|t|}$   
**R:** Com memória, não causal e estável
- (d)  $h(t) = e^{at}u(t), \quad a > 0$   
**R:** Com memória, causal e instável

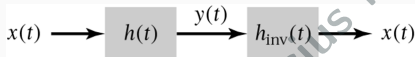**4) Sistema invertível:** Caso a entrada do sistema possa ser recuperada a partir da sua saída, i.e.,



Logo, para que o sistema seja invertível, é necessário que

$$h(t) * h_{\text{inv}}(t) = \delta(t)$$

- Na prática, determinar o sistema inverso através da relação apresentada é uma tarefa complexa.
- Nem todo sistema LIT causal e estável é invertível.

# Exemplo: Sistema invertível

**Exemplo:** Determine o sistema inverso de

$$h(t) = c\delta(t)$$

Prof. Eduardo Vinícius Kuhn

## Exemplo: Sistema invertível

**Exemplo:** Determine o sistema inverso de

$$h(t) = c\delta(t)$$

**R:** Note que o sistema inverso é dado por

$$h_{\text{inv}}(t) = \frac{1}{c}\delta(t) \quad \longrightarrow \quad h(t) * h_{\text{inv}}(t) = \delta(t)$$

Portanto,

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) \\ &= cx(t) \end{aligned}$$

consequentemente,

$$y(t) * h_{\text{inv}}(t) = x(t)$$

# Resumo das propriedades

A partir da **resposta ao impulso**, pode-se inferir se o sistema é

1) **Sem memória:**

$$h(t) = c\delta(t)$$

2) **Causal:**

$$h(t) = 0, t < 0$$

3) **Estável:**

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$


4) **Invertível:**

$$h(t) * h_{\text{inv}}(t) = \delta(t)$$
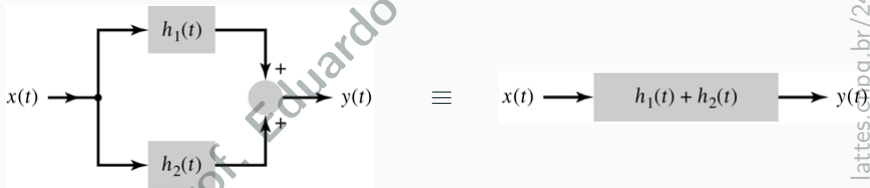
# Interconexão de sistemas LIT

**Conexão em paralelo**  $\Rightarrow$  Propriedade distributiva

$$\begin{aligned}y(t) &= y_1(t) + y_2(t) \\&= x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \\&= x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] \quad \Leftarrow\end{aligned}$$





**Demonstração da propriedade distributiva:** A partir de


$$\begin{aligned}y(t) &= x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \\&= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_1(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h_2(t - \tau) d\tau\end{aligned}$$

é possível mostrar que


$$\begin{aligned}y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) [h_1(t - \tau) + h_2(t - \tau)] d\tau \\&= x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] \quad \Longleftarrow \star\end{aligned}$$

**Conexão em série**  $\implies$  Propriedades associativa e comutativa
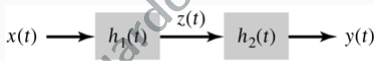
$$\begin{aligned}y(t) &= [x(t) * h_1(t)] * h_2(t) \\&= [x(t) * h_2(t)] * h_1(t) \\&= x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] \\&= x(t) * [h_2(t) * h_1(t)]\end{aligned}$$



$\equiv$

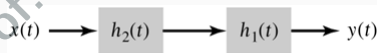

$\equiv$

Block diagram showing the connection of two systems in series, with the order of blocks swapped. The input  $x(t)$  enters a block labeled  $h_1(t) * h_2(t)$ , which outputs  $y(t)$ .

**Demonstração da propriedade comutativa:** Considerando

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad \Leftarrow \star$$

e definindo  $\tau' = t - \tau$ , tem-se

$$\tau = \begin{cases} +\infty & \longrightarrow \tau' = -\infty \\ -\infty & \longrightarrow \tau' = +\infty \end{cases} \quad \left| \quad \frac{d\tau'}{d\tau} = -1 \longrightarrow -d\tau' = d\tau \right.$$

Logo,

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{+\infty}^{-\infty} h(\tau')x(t - \tau')d\tau' \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau')x(t - \tau')d\tau' \quad \Leftarrow \star \end{aligned}$$

**Demonstração da propriedade associativa:** Definindo

$$z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\nu)h_1(t - \nu)d\nu$$

e

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} z(\tau)h_2(t - \tau)d\tau$$

tem-se que

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\nu)h_1(\tau - \nu)h_2(t - \tau)d\nu d\tau$$

Então, considerando  $\eta = \tau - \nu$ , obtém-se

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\nu) \left[ \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\eta)h_2(t - \nu - \eta)d\eta \right] d\nu. \quad \Leftarrow ***$$

# Resumo das propriedades

## Propriedade comutativa:

$$\begin{aligned}y(t) &= x(t) * h(t) \\ &= h(t) * x(t)\end{aligned}$$


## Propriedade distributiva:

$$\begin{aligned}y(t) &= x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \\ &= x(t) * [h_1(t) + h_2(t)]\end{aligned}$$


## Propriedade associativa:

$$\begin{aligned}y(t) &= [x(t) * h_1(t)] * h_2(t) \\ &= x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] \\ &= [x(t) * h_2(t)] * h_1(t)\end{aligned}$$

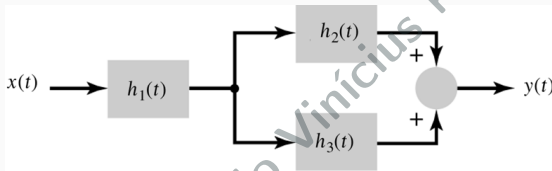**Exemplo:** Determine a resposta ao impulso do sistema equivalente:



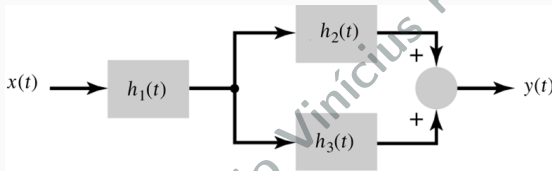
**Exemplo:** Determine a resposta ao impulso do sistema equivalente:



**R:**


$$h(t) = h_1(t) * h_2(t) + h_1(t) * h_3(t)$$

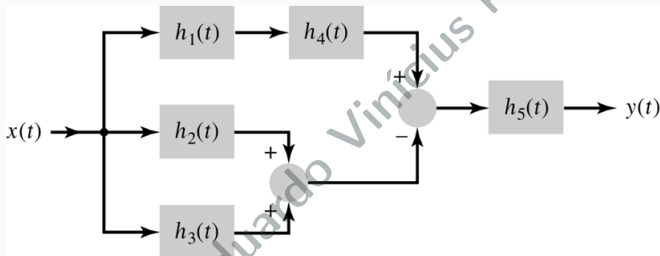**Exemplo:** Determine a resposta ao impulso do sistema equivalente:





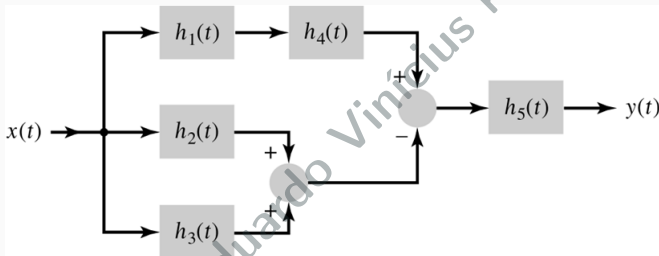**Exemplo:** Determine a resposta ao impulso do sistema equivalente:



**R:**

$$h(t) = [h_1(t) * h_4(t) - h_2(t) - h_3(t)] * h_5(t)$$

# Para a próxima aula

Para revisar e fixar os conceitos apresentados até então, recomenda-se a seguinte leitura:

B.P. Lathi, *Sinais e Sistemas Lineares*, 2ª ed., Porto Alegre, RS: Bookman, 2008 → (pp. 206-208)

Para a próxima aula, favor realizar a leitura do seguinte material:

B.P. Lathi, *Sinais e Sistemas Lineares*, 2ª ed., Porto Alegre, RS: Bookman, 2008 → (Capítulo 4)

Até a próxima aula... =)